

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Ciência da Computação

Projetos de Sistemas Digitais

Professor: João Elison

GUILHERME DOS SANTOS MOREIRA

LUIZ ALFREDO TOMAZHINI

São Leopoldo, RS, abril de 2020


Unidade Lógica Aritmética

Descrição:

O circuito de Unidade Lógica Aritmética (ULA) é uma calculadora eletrônica capaz de realizar operações lógicas (booleanas) e aritméticas, conversando com o baixo nível de máquina. É uma peça fundamental da Unidade Central de Processamento (UCP) e até de microprocessadores.

Com a evolução dos semicondutores, a criação dos transistores dos circuitos integrados (CI), as ULAs puderam ser implementadas em larga escalas, exponencializando o poder de processamento na computação.


Circuito Final:

 

Desenvolvemos o circuito simulado pelo software LogiSim, contendo 1 circuito principal e 8 subcircuitos. Esta plataforma permite modularizar circuitos, permitindo reutilizá-los em outros na forma de CIs.

Neste circuito final, temos 19 entradas e 43 saídas. 3 entradas são utilizadas como chave seletora para escolher qual das 8 operações a ULA irá realizar, 16 entradas servem como duas palavras de 8 bits para que as operações sejam realizadas entre elas. Os circuitos aritméticos e os lógicos de NOT, AND e OR têm 8 saídas cada, já os outros 3 têm apenas 1 saída.

Pinagem:

 

Pinos:

- 1 – Entrada X (combinação da chave seletora)**
- 2 – Entrada Y (combinação da chave seletora)**
- 3 – Entrada Z (combinação da chave seletora)**
- 4 – Entrada A0**
- 5 – Entrada B0**
- 6 – Entrada A1**
- 7 – Entrada B1**
- 8 – Entrada A2**
- 9 – Entrada B2**
- 10 – Entrada A3**
- 11 – Entrada B3**
- 12 – Entrada A4**
- 13 – Entrada B4**
- 14 – Entrada A5**
- 15 – Entrada B5**
- 16 – Entrada A6**
- 17 – Entrada B6**
- 18 – Entrada A7**
- 19 – Entrada B7**
- 20 – Saída S0 (saída do circuito somador)**
- 21 – Saída S1 (saída do circuito somador)**

- 22 – Saída S2 (saída do circuito somador)**
- 23 – Saída S3 (saída do circuito somador)**
- 24 – Saída S4(saída do circuito somador)**
- 25 – Saída S5 (saída do circuito somador)**
- 26 – Saída S6 (saída do circuito somador)**
- 27 – Saída S7 (saída do circuito somador)**
- 28 – Saída S8 (saída do circuito subtrator)**
- 29 – Saída S9 (saída do circuito subtrator)**
- 30 – Saída S10 (saída do circuito subtrator)**
- 31 – Saída S11 (saída do circuito subtrator)**
- 32 – Saída S12 (saída do circuito subtrator)**
- 33 – Saída S13 (saída do circuito subtrator)**
- 34 – Saída S14 (saída do circuito subtrator)**
- 35 – Saída S15 (saída do circuito subtrator)**
- 36 – Saída S16 (saída do circuito lógico NOT)**
- 37 – Saída S17 (saída do circuito lógico NOT)**
- 38 – Saída S18 (saída do circuito lógico NOT)**
- 39 – Saída S19 (saída do circuito lógico NOT)**
- 40 – Saída S20 (saída do circuito lógico NOT)**
- 41 – Saída S21 (saída do circuito lógico NOT)**
- 42 – Saída S22 (saída do circuito lógico NOT)**
- 43 – Saída S23 (saída do circuito lógico NOT)**
- 44 – Saída S24 (saída do circuito lógico AND)**
- 45 – Saída S25 (saída do circuito lógico AND)**
- 46 – Saída S26 (saída do circuito lógico AND)**
- 47 – Saída S27 (saída do circuito lógico AND)**
- 48 – Saída S28 (saída do circuito lógico AND)**
- 49 – Saída S29 (saída do circuito lógico AND)**
- 50 – Saída S30 (saída do circuito lógico AND)**
- 51 – Saída S31 (saída do circuito lógico AND)**

- 52 – Saída S32 (saída do circuito lógico OR)**
- 53 – Saída S33 (saída do circuito lógico OR)**
- 54 – Saída S34 (saída do circuito lógico OR)**
- 55 – Saída S35 (saída do circuito lógico OR)**
- 56 – Saída S36 (saída do circuito lógico OR)**
- 57 – Saída S37 (saída do circuito lógico OR)**
- 58 – Saída S38 (saída do circuito lógico OR)**
- 59 – Saída S39 (saída do circuito lógico OR)**
- 60 – Saída S40 (saída do circuito lógico Comparador de Igualdade)**
- 61 – Saída S41 (saída do circuito lógico Comparador de Menor Que)**
- 62 – Saída S42 (saída do circuito lógico Comparador de Maior Que)**


Os circuitos somadores e subtratores que foram desenvolvidos para 8 bits, operam internamente com um circuito de 1 bit encapsulado e possuem 7 entradas 'A' e 7 entradas 'B', pois um bit de saída é usado para mostrar o sinal da operação (0 = positivo ou 0 e 1 = negativo). Os demais circuitos de 8 bits apresentam 16 entradas, 8 'A' e 8 'B'.

Todos os circuitos de 8 bits constam também com uma entrada extra de chave seletora, que fará um AND com a operação final antes da saída, para que a saída sempre seja nula se a chave não tiver ativada para este circuito. Em um componente real, poderíamos colocar o resultado lógico desta chave no VCC do componente, ou seja, cortando a energia do componente em '0' e saturando positivamente em '1'.


O circuito subtrator realiza $A - B$ e os circuitos lógicos 'Maior Que' e 'Menor Que' são em relação a 'A'.

Circuito Somador:

8 Bits

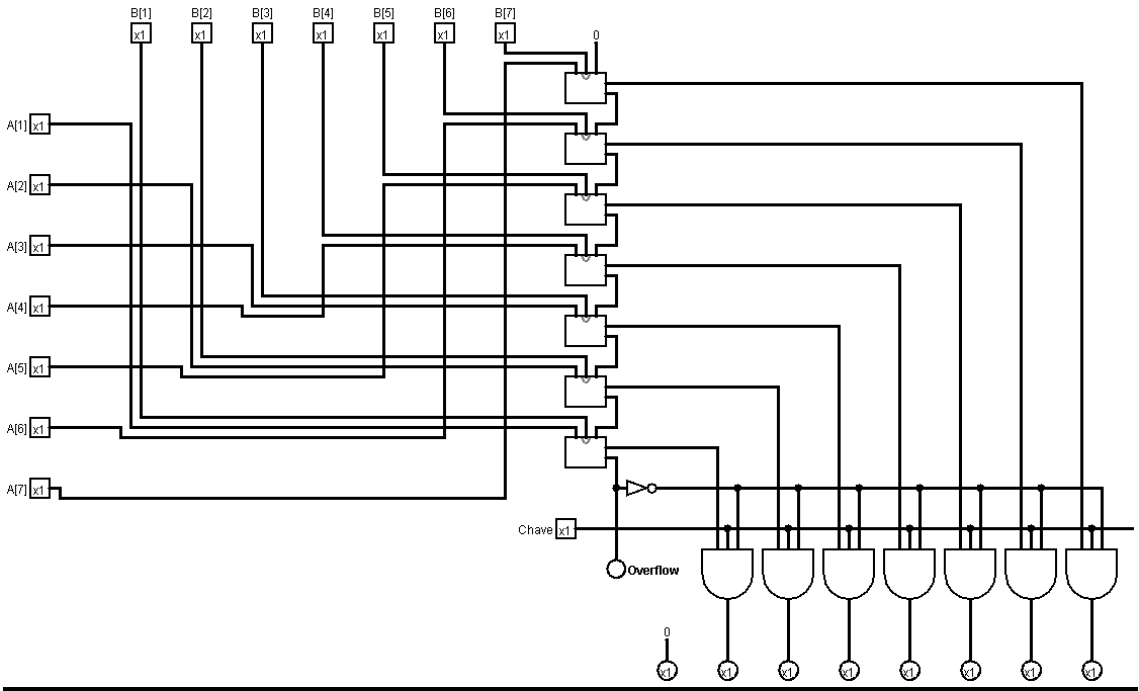

1 Bit

 


O circuito somador consiste em somar o código binário das duas palavras. Ele faz uma operação XOR entre o bit 'A' e o bit 'B', e em seguida, faz outro XOR com o Carry-In. Existe também uma saída Carry Out, que será '1' quando pelo menos duas das três entradas forem '1'. O Carry-Out tornará o Carry-In do somador implementado em cascata no seu próprio estado.

O circuito ligará um LED no caso de OVERFLOW no tamanho da palavra resultante e tornará todas as saídas em '0' para proteção de dados.

Vale lembrar que o sinal desta operação sempre será positivo (0).

Pinagem 1 Bit:

 

1 – Entrada A


2 – Entrada B

3 – Carry In

4 – Saída


5 – Carry Out

Pinagem 8 Bits:

 

- 1 – Entrada A0**
- 2 – Entrada A1**
- 3 – Entrada A2**
- 4 – Entrada A3**
- 5 – Entrada A4**
- 6 – Entrada A5**
- 7 – Entrada A6**
- 8 – Chave Seletora**
- 9 – Entrada B0**
- 10 – Entrada B1**
- 11 – Entrada B2**
- 12 – Entrada B3**
- 13 – Entrada B4**
- 14 – Entrada B5**
- 15 – Entrada B6**
- 16 – Saída S0**
- 17 – Saída S1**
- 18 – Saída S2**
- 19 – Saída S3**
- 20 – Saída S4**
- 21 – Saída S5**
- 22 – Saída S6**
- 23 – Saída S7**


Circuito Subtrator:

 

O circuito subtrator faz a subtração das duas palavras. As entradas realizam um XOR entre si e em seguida um XOR com o Borrow In para configurar a saída. O Borrow In é alimentado pelo Borrow Out do circuito subtrator implementado em cascata anteriormente. O Borrow Out é configurado para '1' quando 'B' e o Borrow In estiverem em '1' ou quando 'A' estiver em '0' e o Borrow In ou o 'B' estiverem em 1.

Vale lembrar que o último Borrow Out está ligado na saída que representa o sinal. Se o sinal for negativo ('1'), aplicamos complemento de 2, ou seja, invertemos todas as outras saídas com um NOT e usamos o circuito somador para somar com +1.

Pinagem 1 Bit:

 

1 – Entrada A


2 – Entrada B

3 – Borrow In

4 – Saída

5 – Borrow Out

Pinagem 8 Bits:

 

1 – Entrada A0

2 – Entrada A1

3 – Entrada A2

4 – Entrada A3

5 – Entrada A4

6 – Entrada A5

7 – Entrada A6

8 – Chave Seletora

9 – Entrada B0

10 – Entrada B1

11 – Entrada B2

12 – Entrada B3

13 – Entrada B4

14 – Entrada B5

15 – Entrada B6

16 – Saída S8

17 – Saída S9

18 – Saída S10

19 – Saída S11


20 – Saída S12

21 – Saída S13

22 – Saída S14


23 – Saída S15

Circuito lógico NOT:

 

Este circuito só opera com as entradas 'A' (de 0 a 7) e inverte o estado lógico das mesmas.

Pinagem:

 

1 – Entrada A0

2 – Entrada A1

3 – Entrada A2

4 – Entrada A3

5 – Entrada A4

6 – Entrada A5

7 – Entrada A6

8 – Entrada A7

9 – Chave Seletora

10 – Saída S16

11 – Saída S17

12 – Saída S18

13 – Saída S19


14 – Saída S20

15 – Saída S21

16 – Saída S22


17 – Saída S23

Circuito lógico AND:

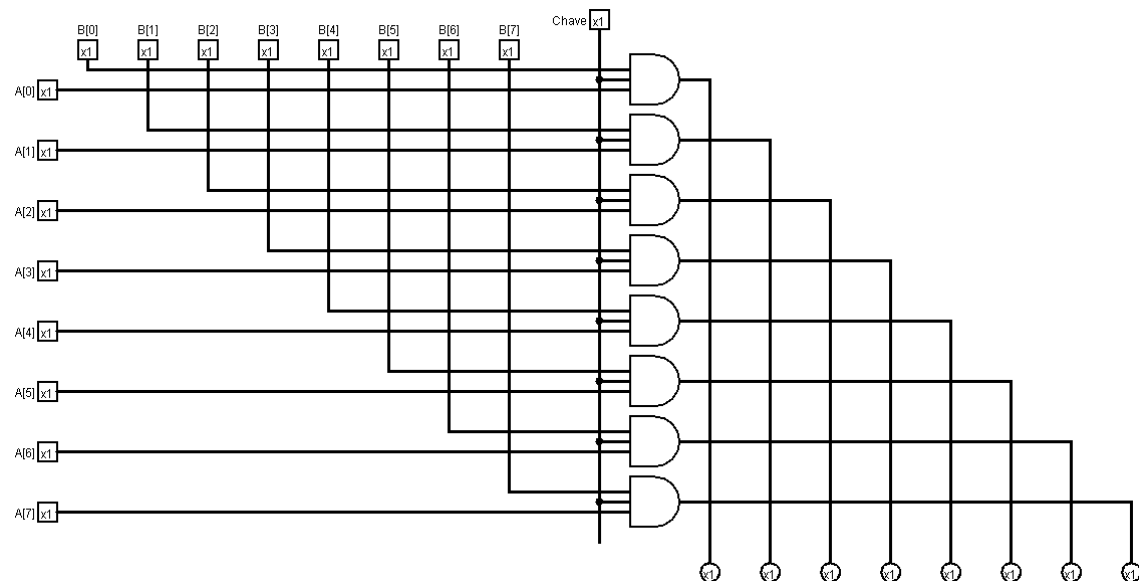


Este circuito faz uma operação de AND bit a bit entre as entradas 'A' e as 'B'. Equivale ao operador '&' usado em várias linguagens de programação, como C e Java. Este operando pode ser utilizado como uma forma otimizada de verificar se um número é par, por exemplo. O comando: `if(n&1 == 0)` é mais otimizado, quando `n > 1` do que `if(n%2 == 0)`, visto que o operador irá mascarar todos os bits do número que não forem o bit menos significativo.

Pinagem:

 


- 1 – Entrada A0**
- 2 – Entrada A1**
- 3 – Entrada A2**
- 4 – Entrada A3**
- 5 – Entrada A4**
- 6 – Entrada A5**
- 7 – Entrada A6**
- 8 – Entrada A7**
- 9 – Chave Seletora**
- 10 – Entrada B0**
- 11 – Entrada B1**
- 12 – Entrada B2**
- 13 – Entrada B3**
- 14 – Entrada B4**
- 15 – Entrada B5**
- 16 – Entrada B6**
- 17 – Entrada B7**
- 18 – Saída S24**
- 19 – Saída S25**
- 20 – Saída S26**
- 21 – Saída S27**
- 22 – Saída S28**
- 23 – Saída S29**
- 24 – Saída S30**
- 25 – Saída S31**

Circuito lógico OR:

 

Este circuito faz a operação OR bit a bit das duas palavras. Equivale ao operador '|' presente em várias linguagens de programação como C e Java.


Pinagem:

 

- 1 – Entrada A0
- 2 – Entrada A1
- 3 – Entrada A2
- 4 – Entrada A3
- 5 – Entrada A4
- 6 – Entrada A5
- 7 – Entrada A6
- 8 – Entrada A7
- 9 – Chave Seletora
- 10 – Entrada B0
- 11 – Entrada B1


- 12 – Entrada B2
- 13 – Entrada B3
- 14 – Entrada B4
- 15 – Entrada B5
- 16 – Entrada B6
- 17 – Entrada B7
- 18 – Saída S32
- 19 – Saída S33
- 20 – Saída S34
- 21 – Saída S35
- 22 – Saída S36
- 23 – Saída S37
- 24 – Saída S38
- 25 – Saída S39

Circuito lógico Comparador de Igualdade:

 


Este circuito compara se as duas palavras são iguais. O bit 'A0' compara se seu estado é igual ao de 'B0' através de um XNOR, o bit 'A1' compara com 'B1' e assim por diante. Tudo é operado com um AND para verificar bit a bit se todos de 'A' são iguais aos correspondentes de 'B'.

Pinagem:

 


- 1 – Entrada A0**
- 2 – Entrada A1**
- 3 – Entrada A2**
- 4 – Entrada A3**
- 5 – Entrada A4**
- 6 – Entrada A5**
- 7 – Entrada A6**
- 8 – Entrada A7**
- 9 – Chave Seletora**
- 10 – Entrada B0**
- 11 – Entrada B1**
- 12 – Entrada B2**
- 13 – Entrada B3**
- 14 – Entrada B4**
- 15 – Entrada B5**
- 16 – Entrada B6**
- 17 – Entrada B7**
- 18 – Saída S40**

Circuito lógico Comparador de Menor Que:

 


Neste circuito, comparamos o bit mais significativo 'A' com o mais significativo 'B'. Se o bit de 'B' for maior que o de 'A', o circuito já saberá que o resultado será verdade (1). Caso 'A' for maior, o circuito já saberá que é falso (0). Mas no caso dos bits serem iguais, usando um XNOR, conseguimos passar a comparação para os bits consequentes e assim por diante. O circuito consegue sempre voltar recursivamente para verificar se os bits anteriores são iguais de fato, visto que para comparar os bits 'An' e 'Bn', utilizamos um AND com o resultado da comparação de XNOR dos bits anteriores, e estes por sua vez, executam um AND com os antes destes.

Pinagem:

 


- 1 – Entrada A0**
- 2 – Entrada A1**
- 3 – Entrada A2**
- 4 – Entrada A3**
- 5 – Entrada A4**
- 6 – Entrada A5**
- 7 – Entrada A6**
- 8 – Entrada A7**
- 9 – Chave Seletora**
- 10 – Entrada B0**
- 11 – Entrada B1**
- 12 – Entrada B2**
- 13 – Entrada B3**
- 14 – Entrada B4**
- 15 – Entrada B5**
- 16 – Entrada B6**
- 17 – Entrada B7**
- 18 – Saída S41**

Comparador de Maior Que:

 

Mesma coisa que o anterior, só invertemos 'A' e 'B'.

Pinagem:

 

- 1 – Entrada B0
- 2 – Entrada B1
- 3 – Entrada B2
- 4 – Entrada B3
- 5 – Entrada B4

- 6 – Entrada B5**
- 7 – Entrada B6**
- 8 – Entrada B7**
- 9 – Chave Seletora**
- 10 – Entrada A0**
- 11 – Entrada A1**
- 12 – Entrada A2**
- 13 – Entrada A3**
- 14 – Entrada A4**
- 15 – Entrada A5**
- 16 – Entrada A6**
- 17 – Entrada A7**
- 18 – Saída S42**